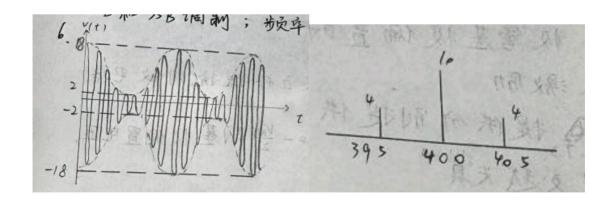
- 1 在各种正弦波振荡器中, 频率稳定度最高的是____石英晶体振荡器____。
- 2 超外差式中波收音机的中频频率为 465KHz, 在接收频率为 1.2MHz 广播信号时,容易受到的镜像干扰频率为_____KHz, 最大的中频干扰为: 465KHz。
- 3 在并联型晶体振荡器中,晶体谐振器等效为___高 Q 电感____,在串联晶体振荡器中,晶体谐振器等效为___短路线___。
- 5. 二极管包络检波电路和同步检波电路的应用范围有什么不同? 同步检波的同步信号与输入信号之间是什么关系?
- 二极管包络检波电路主要用于 AM 调制信号检波,同步检波电路主要用于 DSB 和 SSB 调制信号检波;频率和相位严格同步。
- **6.** 画出信号10(1+0.8 cos10 πt) cos 800 πt 的波形与频谱图。




- 7. 某调频波的数学表示式为 $V(t) = 5\cos(6\pi \times 10^{7}t + 10\sin 4\pi \times 10^{3}t)V$, 求:
- (1) 瞬时频率 $\omega(t)$ 的表达式。 (2) 调制信号频率 F。


- (3) 此调频波的调频指数 M_f 。(4) 最大频偏 Δf_m 。
- (5) 频谱宽度 BWcR。(6)单位电阻时的平均功率。

- (3) $M_f = 10$
- $(4) \Delta \omega_m = 4 \pi \times 10^4 \Rightarrow \Delta f_m = \frac{\Delta \omega_m}{2\pi} = 20 \text{ kHz}$
- (5) $BW_{CR} = 2(M+1)F = 44KHz$

(b)
$$P = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R_o} = \frac{5^2}{2} W = 12.5 W$$

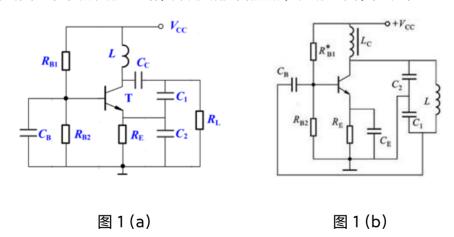- 8. 分析下面图 1 正弦波振荡电路: (15 分)
- (1) 画出图 1 (a) 的交流通路, 并判断能否振荡, 说明理由。(5 分)
- (2) 画出图 1(b) 的交流通路, 并判断能否振荡, 说明理由; (5分)



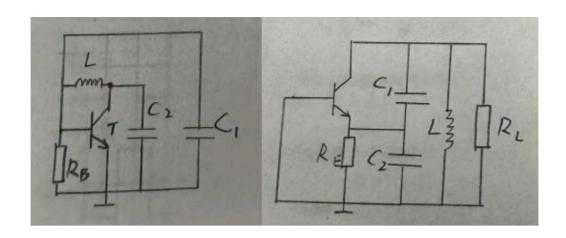

均满足电容三点式振荡电路

- 9. 下图 2 为某谐振功率放大器, 试回答下列问题:
- (1) 功率管集电极馈电方式 (2分);
- (2) LB的作用(3分);
- (3) 若设计工作临界状态, 经测试其输出功率偏小, 而平均电流略大, 请分析原因, 该如何调整 Re? (5分)。

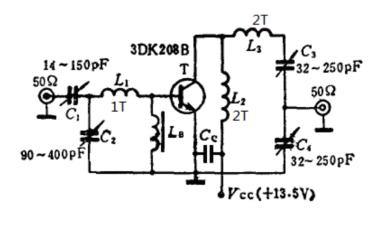


图 2

- (1) 串馈
- (2) 电流直流分量通过 LB 时产生压降, 为基极提供自给偏置电压
- (3) Re 小于临界阻值, 使电路工作在欠压状态, 因而 lo 和 lc1m 略大, 但 Po 略小; 适

- 10. 分析图所示电路, 回答下列问题: (15分)
- (1) 指出该电路的名称。
- (2) 晶体管 T1 作用是什么?
- (3) 二极管 D1、D2 有何作用?
- (4) 电容 C∟作用是什么?

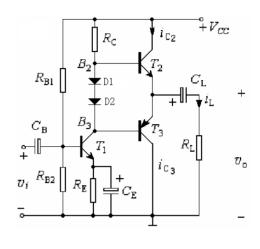


图 3

- (1) 乙类互补推挽功率放大电路
- (2) 激励级的电压放大电路
- (3) 克服交越失真
- (4) 在交流的负半周为 T3 提供一半的电源电压